

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
 CONTROLE II - 2020.1

SYLVIELLY SOUSA | 20162045070410
 Capítulo 03 - Sinais Amostrados

Cálculo da função de transferência de $m(t)/e(t)$ do amostrador analógico

Capacitor

$$v_c(t) := \left(\frac{1}{C}\right) \cdot \int_0^t \mathbf{i}(\tau) \, d\tau$$
 aplicando Laplace:

$$V_c(s) := \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot \mathbf{I}(s)$$

Indutor

$$v_L(t) := L \cdot \left(\frac{d}{dt} \mathbf{i}(t)\right)$$
 aplicando Laplace:


$$V_L(s) := L \cdot s \cdot \mathbf{I}(s)$$

Resistor

$$v_R(t) := R \cdot \mathbf{i}(t)$$
 aplicando Laplace

$$V_R(s) := R \cdot \mathbf{I}(s)$$

Para chave fechada, $t = 1$

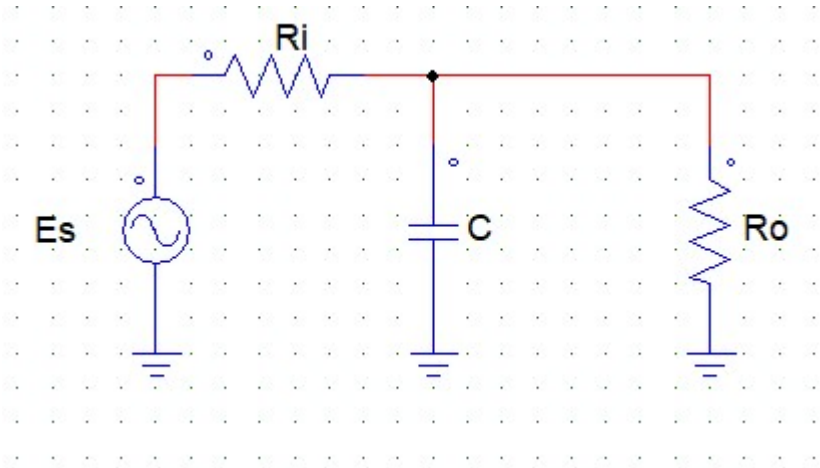

Aplicando LTK para malha 1:

$$-E(s) + R_i \cdot I_1(s) + \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) (I_1(s) - I_2(s)) := 0$$

$$-E(s) + R_i \cdot I_1(s) + \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot I_1(s) - \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot I_2(s) := 0$$

$$R_i \cdot \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot I_1(s) - \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot I_2(s) := E(s)$$
 eq1

Aplicando LTK para malha 2:

$$\left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot (I_2(s) - I_1(s)) + R_o \cdot I_2(s) := 0$$

$$\left(\frac{-1}{C \cdot s}\right) \cdot I_1(s) + \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot I_2(s) + R_o \cdot I_2(s) := 0$$

$$\left(\frac{-1}{C \cdot s}\right) \cdot I_1(s) + \left(R_o + \frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot I_2(s) := 0$$
 eq2

$$\Delta := \begin{pmatrix} \mathbf{R_i} + \frac{1}{C \cdot s} & \frac{-1}{C \cdot s} \\ \frac{-1}{C \cdot s} & R_o + \frac{1}{C \cdot s} \end{pmatrix} \quad \mathbf{i} := \begin{pmatrix} E(s) \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Delta_1 := \begin{pmatrix} \mathbf{E(s)} & \frac{-1}{C \cdot s} \\ 0 & R_o + \frac{1}{C \cdot s} \end{pmatrix} \quad I_1(s) := \frac{\Delta_1}{\Delta} \quad I_1(s) := \frac{\mathbf{E(s)} \cdot \left(R_o + \frac{1}{C \cdot s}\right)}{(R_i \cdot R_o) + \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot (R_i + R_o)}$$

$$\Delta_2 := \begin{pmatrix} \textcolor{red}{R}_i + \frac{1}{C \cdot s} & E(s) \\ \frac{-1}{C \cdot s} & 0 \end{pmatrix}$$

$$I_2(s) := \frac{\textcolor{red}{\Delta}_2}{\Delta}$$

$$I_2(s) := \frac{\frac{\textcolor{red}{E}(s)}{C \cdot s}}{\left(R_i \cdot R_o\right) + \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot \left(R_i + R_o\right)}$$

$$M(s) := R_o \cdot \textcolor{red}{I}_2(s)$$

$$M(s) := \textcolor{red}{R}_o \cdot \left[\frac{\frac{E(s)}{C \cdot s}}{\left(R_i \cdot R_o\right) + \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot \left(R_i + R_o\right)} \right]$$

$$\frac{\textcolor{red}{M}(s)}{\frac{\textcolor{red}{E}(s)}{\textcolor{red}{C} \cdot s}} := \left[\frac{R_o}{\left(R_i \cdot R_o\right) + \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot \left(R_i + R_o\right)} \right]$$

$$\textcolor{red}{M}(s) \cdot \frac{\textcolor{red}{C} \cdot s}{\textcolor{red}{E}(s)} := \left[\frac{R_o}{\left(R_i \cdot R_o\right) + \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot \left(R_i + R_o\right)} \right]$$

$$\frac{\textcolor{red}{M}(s)}{\textcolor{red}{E}(s)} := \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot \left[\frac{R_o}{\left(R_i \cdot R_o\right) + \left(\frac{1}{C \cdot s}\right) \cdot \left(R_i + R_o\right)} \right]$$

$$\frac{M(s)}{E(s)} := \left(\frac{R_o}{R_o \cdot R_i \cdot C \cdot s + R_i + R_o}\right) \blacksquare$$

$$G(s) := \frac{\textcolor{red}{M}(s)}{E(s)}$$